

# 062

## Elektronischer Tastensatz

---

Das Besondere an diesem Tastensatz ist, daß er elektronisch umschaltet und verriegelt, beim Anlegen der Betriebsspannung einen "Kontakt vorrangig" einschaltet und sich, wie die mechanischen Tastenaggregate auch, gegenseitig auslöst. Der eigentliche Vorteil der elektronischen Alternative

liegt jedoch ganz woanders: Selbst wenn zwei oder mehr Tasten gleichzeitig gedrückt werden, bleiben alle "Kontakte" offen, was beim mechanischen Äquivalent noch lange nicht gewährleistet ist. Hierbei lassen sich, mit etwas List und Tücke, mehrere Tasten gleichzeitig drücken und so